

بسمه تعالی



گزارش کار سوم آزمایشگاه طراحی سیستم‌های دیجیتال

توصیف جریان داده

استاد:

دکتر علیرضا اجلالی

نویسندگان:

امیررضا آذری ۹۹۱۰۱۰۸۷

غزل طحان ۹۹۱۰۶۳۷۴

بزرگمهر ضیا ۹۹۱۰۰۴۲۲

دانشگاه صنعتی شریف

تابستان ۱۴۰۲

هدف	۳
بخش اول _ Cascadable 1-bit comparator	۳
بخش دوم _ مقایسه کننده ۴ بیتی	۵
بخش سوم _ مقایسه کننده سریال	۶
نتیجه گیری:	۸
منابع و مراجع:	۹

هدف

هدف از این آزمایش آشنایی با توصیف جریان داده است. این توصیف با دستور `assign` در وریلاگ شناخته شده و جریان یک سیم به وسیله آن مشخص می‌شود. برای آشنایی با این دستور، ابتدا یک مقایسه کننده یک بیتی (`Cascadable 1-bit comparator`) ساخته و سپس با اتصال ۴ تا از این مقایسه کننده‌ها یک مقایسه کننده ۴ بیتی می‌سازیم. سپس یک ماژول مقایسه کننده سریال می‌سازیم که یک مدار ترتیبی است که از دو ورودی خود بیت‌های دو عددی که باید مقایسه شوند را بیت به بیت دریافت نموده و در هر پالس ساعت حاصل مقایسه را تا جایی که مقایسه کرده (تا بیتی که مقایسه انجام شده) در خروجی سریال خود تحویل می‌دهد. نکته مهم این است که در ساخت مدارهای مذکور، تنها مجاز به استفاده از توصیف جریان داده هستیم.

توجه شود که پیاده سازی این آزمایش روی برد با آزمایش ۴ است.

بخش اول _ Cascadable 1-bit comparator

طراحی ماژول:

در ابتدا می‌خواهیم یک مقایسه کننده یک بیتی طراحی کنیم که چهار ورودی `input_equal`، `input_greater_than` و `x` و `y` را می‌گیرد و دو خروجی `output_equal` و `output_greater_than` را می‌دهد. ورودی‌های `input_greater_than` و `input_equal` مشخص می‌کنند که نتیجه مقایسه بیت‌های قبلی به ترتیب بزرگتر و مساوی بوده است. `x` و `y` نیز ورودی‌های اصلی مدار هستند. خروجی‌های `output_greater_than` و `output_equal` نیز به ترتیب بزرگتر بودن ($x > y$) و تساوی ورودی‌ها ($x = y$) را نشان می‌دهند. طبیعتاً ۰ بودن هر دو خروجی به معنای کوچکتر بودن پاسخ ($x < y$) است.

خروجی `output_greater_than` زمانی برابر با ۱ است که یا نتیجه مقایسه بیت‌های قبلی برابر با بزرگتر باشد، یا این نتیجه برابر با تساوی بوده و ورودی `x` از `y` بزرگتر باشد که در این صورت برابر با مقدار زیر می‌شود.

$$\text{output_greater_than} = \text{input_greater_than} \mid (\text{input_equal} \ \& \ (x > y))$$

خروجی `output_equal` زمانی برابر با ۱ است که نتیجه مقایسه بیت‌های قبلی برابر با تساوی باشد و $x = y$ باشد که برابر با مقدار زیر می‌شود.

$$\text{output_equal} = \text{input_equal} \ \& \ (x == y)$$

در نهایت کد وریلاگ این ماژول به صورت زیر در می‌آید:

```


1  module one_bit_comparator (
2      input input_greater_than,
3      input input_equal,
4      input x,
5      input y,
6      output output_greater_than,
7      output output_equal
8  );
9      assign output_greater_than = input_greater_than | (input_equal & (x > y));
10     assign output_equal = input_equal & (x == y);
11 endmodule

```

شکل ۱. کد وریلاگ ماژول مقایسه کننده یک بیتی

تست ماژول :

برای تست صحت کارکرد ماژول، تست بنچ در فایل one_bit_comparator_test نوشته شد که در آن تعدادی از حالات بررسی شدند. شکل موج این تست‌ها در شکل زیر قابل مشاهده است.

 

شکل ۲. شکل موج تست بنچ ماژول مقایسه کننده یک بیتی

برای مثال، از زمان ۱۰ تا ۲۰، مقادیر ورودی به صورت زیر هستند:

input_greater_than = 0

input_equal = 1

x = 1

y = 0

که به این معناست که نتیجه مقایسه بیت‌های قبلی برابر تساوی بوده و نتیجه مقایسه بیت‌های جدید نشان‌دهنده $x > y$ است که بیت خروجی output_greater_than باید برابر با ۱ شود که در شکل موج نیز همین‌طور است. باقی تست-کیس‌ها نیز به همین ترتیب درستی مدار را نشان می‌دهند.

بخش دوم _ مقایسه کننده ۴ بیتی

طراحی ماژول:


در این بخش با اتصال ماژول‌های بخش قبل سعی داریم یک مقایسه‌کننده ۴ بیتی را طراحی کنیم. این مدار دو ورودی سه بیتی x و y و دو خروجی $output_greater_than$ و $output_equal$ دارد و عملکرد آن مشابه قسمت قبل است. برای طراحی آن ۴ ماژول مقایسه‌کننده یک بیتی را به هم متصل می‌کنیم. به این صورت که خروجی‌های $output_greater_than$ و $output_equal$ هر ماژول را به ترتیب به ورودی‌های $input_greater_than$ و $input_equal$ بعدی متصل می‌کنیم. خروجی $output_greater_than$ و $output_equal$ ماژول نهایی نیز به خروجی $output_greater_than$ و $output_equal$ مدار وصل می‌شود. همچنین به اولین ماژول ورودی‌های $input_greater_than = 0$ و $input_equal = 1$ می‌دهیم، زیرا در غیر این صورت مقایسه بلافاصله تمام می‌شود. در نهایت کد وریلاگ این ماژول به صورت زیر در می‌آید:

```
1  `include "one_bit_comparator.v"
2
3  module four_bit_comparator (
4      input[3:0] x,
5      input[3:0] y,
6      output output_greater_than,
7      output output_equal
8  );
9      wire c1_greater_than, c1_equal, c2_greater_than, c2_equal, c3_greater_than, c3_equal;
10     one_bit_comparator c1(1'b0,      1'b1,      x[3], y[3], c1_greater_than,      c1_equal);
11     one_bit_comparator c2(c1_greater_than, c1_equal, x[2], y[2], c2_greater_than,      c2_equal);
12     one_bit_comparator c3(c2_greater_than, c2_equal, x[1], y[1], c3_greater_than,      c3_equal);
13     one_bit_comparator c4(c3_greater_than, c3_equal, x[0], y[0], output_greater_than, output_equal);
14 endmodule
```

شکل ۳. کد وریلاگ ماژول مقایسه کننده ۴ بیتی

تست ماژول:

برای تست صحت کارکرد ماژول، تست بنچ در فایل `four_bit_comparator_test` نوشته شد که در آن تعدادی از حالات بررسی شدند. شکل موج این تست‌ها در شکل زیر قابل مشاهده است.

 

شکل ۴. شکل موج تست بنچ ماژول مقایسه کننده چهار بیتی

مطابق شکل، ۴ تست کیس داده شد که نتیجه آن‌ها قابل مشاهده است که به ترتیب تساوی، بزرگتر، کوچکتر و مجدداً تساوی هستند و درستی عملکرد مدار را نشان می‌دهند.

بخش سوم _ مقایسه کننده سریال

طراحی ماژول:

در این بخش قصد داریم یک ماژول مقایسه کننده سریال بسازیم. این مقایسه کننده یک مدار ترتیبی است که با استفاده از ورودی reset در اول کار می شود و پس از آن از دو ورودی خود بیت های دو عددی که باید مقایسه شوند را بیت به بیت دریافت نموده و در هر پالس ساعت حاصل مقایسه را تا جایی که مقایسه کرده (تا بیتی که مقایسه انجام شده) در خروجی سریال خود تحویل می دهد. ورودی های این مدار $x, y, clk, reset$ و خروجی های آن $output_greater_than$ و $output_less_than$ هستند که به ترتیب نشان دهنده $x > y$ و $x < y$ هستند. * بودن هر دو خروجی به معنای $x = y$ است.

برای طراحی این ماژول، ۴ wire جدید به نام های $output_greater_than_not$, $output_less_than_not$, $input_greater_than$, $input_less_than$ سیگنال های تعریف می کنیم. سیگنال های $input_greater_than$, $input_less_than$ نشانگر ورودی مقایسه بیت های قبلی مدار برای کلاک بعدی هستند. سیگنال های $output_greater_than_not$, $output_less_than_not$ نشانگر مکمل خروجی های $output_greater_than$ و $output_less_than$ هستند.

سیگنال $output_greater_than$ زمانی ۱ است که یا $output_greater_than_not = 0$ باشد یا $input_greater_than = 1$ باشد و کلاک نیز آمده باشد ($clk = 1$). به طور مشابه سیگنال $output_greater_than_not$ زمانی ۱ است که یا $output_greater_than = 0$ باشد یا $input_greater_than = 0$ باشد و کلاک نیز آمده باشد ($clk = 1$). همین حالات نیز به طور مشابه برای سیگنال های $output_less_than$ و $output_less_than_not$ برقرار هستند.

سیگنال $input_greater_than$ زمانی ۱ است که هر دو شرط زیر اتفاق بیفتند:

- $reset = 0$ باشد.
- یکی از دو شرط زیر اتفاق بیفتد:
 - $output_greater_than = 1$ باشد که به این معناست که تا الان نتیجه مقایسه بزرگتر بوده است.
 - $input_less_than = 0$ (به این معناست که تا الان نتیجه مقایسه کوچکتر نبوده است) و $x > y$ باشد.

همین حالات به طور مشابه برای سیگنال $input_less_than$ برقرار است.

در نهایت کد وریلاگ این ماژول به صورت زیر در می آید:

```


1  module serial_comparator (
2      input x,
3      input y,
4      input reset,
5      input clk,
6      output output_greater_than,
7      output output_less_than
8  );
9      wire output_greater_than_not, output_less_than_not, input_greater_than, input_less_than;
10     // Assign outputs
11     assign output_greater_than = (~output_greater_than_not) | (input_greater_than & clk);
12     assign output_greater_than_not = (~output_greater_than) | (~input_greater_than & clk);
13     assign output_less_than = (~output_less_than_not) | (input_less_than & clk);
14     assign output_less_than_not = (~output_less_than) | (~input_less_than & clk);
15     // Assign inputs
16     assign input_greater_than = (~reset) & (output_greater_than | ((~input_less_than) & (x > y)));
17     assign input_less_than = (~reset) & (output_less_than | ((~input_greater_than) & (x < y)));
18 endmodule

```

شکل ۵. کد وریلاگ ماژول مقایسه کننده سریال

تست ماژول:

برای تست صحت کارکرد ماژول، تست بنچ در فایل serial_bit_comparator_test نوشته شد که در آن تعدادی از حالات بررسی شدند. شکل موج این تست‌ها در شکل زیر قابل مشاهده است.

 

شکل ۶. شکل موج تست بنچ ماژول مقایسه کننده سریال

در تست کیس اول (از زمان ۰ تا ۵۰)، ابتدا سیگنال ریست ۱ داده شد که مطابق شکل و به درستی هر دو خروجی برابر ۰ هستند. سپس ریست ۰ شده و ورودی‌های $x = 0100$ و $y = 0010$ بیت به بیت در هر پالس ساعت به مدار داده شدند که از بیت دوم به بعد سیگنال $greater_than = 1$ شد که درست است.

در تست کیس دوم (از زمان ۰ تا ۵۰)، پس از ریست کردن مدار ورودی‌های $x = 0000$ و $y = 0001$ بیت به بیت در هر پالس ساعت به مدار داده شدند که از بیت آخر به بعد سیگنال $less_than = 1$ شد که درست است.

نتیجه گیری:

در این آزمایش با توصیف جریان داده آشنا شدیم و مدارهای مقایسه کننده یک بیتی (Cascadable 1-bit comparator)، مقایسه کننده ۴ بیتی و مقایسه کننده سریال را به وسیله وریلاگ و تنها با استفاده از توصیف جریان داده طراحی و تست کردیم.

منابع و مراجع:

- S. Palnitkar. Verilog HDL: A Guide to Digital Design and Synthesis. 2nd Edition, Prentice Hall, 2003.
- ACEX 1K Programmable Logic Family Data Sheet. Available at www.altera.com.
- ModelSim User's Manual. Available at www.actel.com.
- Introduction to the Quartus II Software. Available at www.altera.com